



NS454

Генератор световых эффектов (8 эффектов, 5x500 Вт)

<http://www.masterkit.ru>

Поставщик: ООО «ПА Контракт электроника».
Адрес: 115114, г. Москва, ул. Дербеневская, д. 1.
Тел. (495) 741-77-24. E-mail: info@contrel.ru

Предлагаемый набор позволит радиолюбителю собрать устройство, которое может послужить эффектным световым украшением витрины, игрушек, новогодней елки, моделей и т.п.

Применение мощных симисторов в выходных цепях управления позволяет подключить к каждому каналу устройства лампы мощностью до 500 Вт. Особенно эффектно будут смотреться гирлянды из большого количества маломощных ламп (например, 20 последовательно соединенных ламп напряжением 12 В каждая).

Набор, безусловно, будет интересен и полезен при знакомстве с основами электроники и получении опыта сборки и настройки устройств.

Общий вид устройства представлен на рис. 1.

Технические характеристики

Напряжение питания, В	220 (50-60 Гц)
Ток потребления (максимальный) по цепи низкого напряжения, мА	50
Максимальная мощность коммутируемых ламп, Вт	До 500 (в каждом из 5 каналов)
Количество каналов управления	5
Количество световых эффектов	8
Размеры печатной платы, мм	153x67

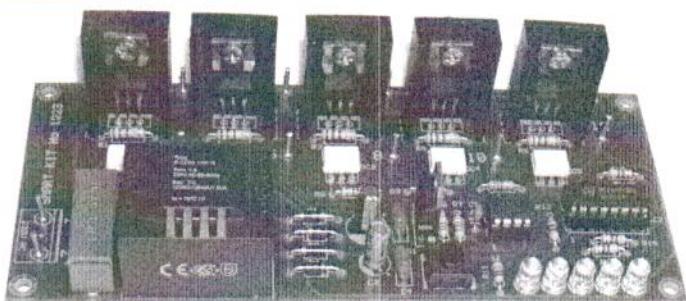


Рис. 1 Общий вид устройства

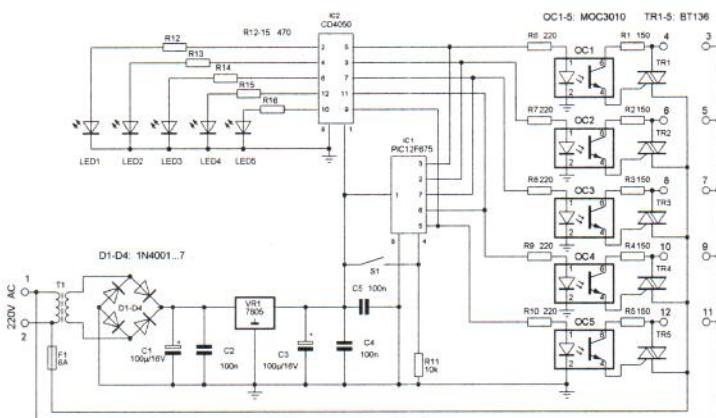


Рис.2 Схема электрическая принципиальная

Принцип действия

Принципиальная электрическая схема приведена на рис. 2. Понижающий трансформатор Т преобразует напряжение сети 220 В в переменное напряжение 12 В, которое затем выпрямляется диодами D1-D4. Стабилизатор напряжения VR1

обеспечивает на выходе неизменное напряжение 5 В. Конденсаторы C1-C5 являются фильтрами по питанию.

Специализированный микроконтроллер IC1 содержит в себе полную схему коммутации. Переключение режимов индикации осуществляется кнопочным выключателем S1 – при кратковременной подаче напряжения на вывод 4 происходит изменение режима работы контроллера.

Выходы микроконтроллера (2,3,5,6,7) подключены к оптопарам OC1-5, которые служат для надежной изоляции участков схемы с низким напряжением от силовых цепей (симисторов).

С выходов оптопар сигналы управления поступают на управляющие электроды симисторов TR1-5. К контактам 3-4,5-6,7-8,9-10,11-12 подключаются мощные нагрузки (до 500 Вт на каждый канал).

Для индикации корректной работы устройства служат светодиоды LED1-5, которые подключаются к соответствующим выходам микропроцессора IC1 через буферную микросхему IC2, служащую преобразователем уровней.

Конструкция

Конструктивно устройство выполнено на односторонней печатной плате из фольгированного стеклотекстолита с размерами 153x67 мм.

Общие требования к монтажу и сборке набора

- Все входящие в набор компоненты монтируются на печатной плате методом пайки.
- Не используйте паяльник мощностью более 25 Вт.
- Запрещается использовать активный флюс!!!
- Рекомендуется применять припой марки ПОС-61М или аналогичный, а также жидкий неактивный флюс для радиомонтажных работ (например, 30% раствор канифоли в этиловом спирте, ЛТИ-120 и т.д.).
- Для предотвращения отслаивания токопроводящих дорожек и перегрева элементов, время пайки одного контакта не должно превышать 2-3 с.

Перечень элементов.

Табл. 1

Позиция	Наименование	Примечание	Кол
R1-R5	150 Ом/0,5 Вт	Коричневый, зеленый, коричневый	5
R6-R10	220 Ом	Красный, красный, коричневый	5
R11	10 кОм	Коричневый, черный, оранжевый	1
R12...R16	470 Ом	Желтый, фиолетовый, коричневый	5
C1	100 мкФ/16 В	Электролитический конденсатор	1
C2,C4,C5	100 нФ	Пленочный конденсатор (обозначение: 104)	3
C3	10 мкФ/16 В	Электролитический конденсатор	1
D1-D4	1N4001...7	Диоды	4
TR1-5	BT136	Симистор 600 В 4 А	5
OC1-OC5	MOC3010	Оптопары	5
LED1-LED5	5 мм , красный	Светодиод	5
VR1	7805	Стабилизатор напряжения	1
IC1	PIC12F675	Микроконтроллер	1
IC2	CD4050	Микросхема	1
		Панелька микросхемы (8 контактов)	1
		Панелька микросхемы (16 контактов)	1
Tr1		Трансформатор понижающий	1
S1		Кнопка тактовая	1
F1		Предохранитель (5-10А)	1
		Держатель предохранителя	1
		Радиатор	5
		Винт М3	5
		Гайка	5
		Припой с каналом канифоли	0,25 м
		Контакты штыревые	12
		Печатная плата 153x67 мм	1

Порядок сборки

- Проверьте комплектность набора согласно перечню элементов (табл. 1).
- Отформуйте выводы радиоэлементов.
- Установите все детали согласно рис. 4 в следующей последовательности: сначала малогабаритные, а потом все остальные элементы. Вставьте контроллер в панельку. Перед тем как припаивать симисторы, посадите их на радиаторы – так Вам будет проще рассчитать необходимую высоту установки симисторов. Возможно, придется рассверлить посадочные отверстия печатной платы под держатель предохранителя (до 2мм), т.к.
- Промойте плату от остатков флюса этиловым или изопропиловым спиртом.

Порядок настройки

Правильно собранное устройство не требует настройки. Однако перед его использованием необходимо проделать несколько операций:

- Проверьте правильность монтажа.
- Проверьте правильность подключения источника напряжения и подайте питание 220 В. Лампы пока не подключайте. Будьте осторожны при работе с сетевым напряжением!
- Нажимая кнопку S1, проконтролируйте изменение световых эффектов.
- Теперь можно, соблюдая осторожность, подключить мощную нагрузку (не забывайте, что мощность ламп в каждом канале не должна быть более 500 Вт).

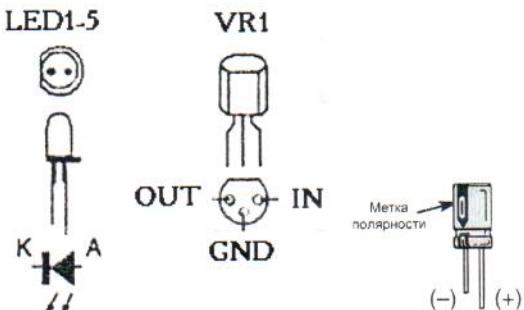


Рис.3 Цоколевка элементов

